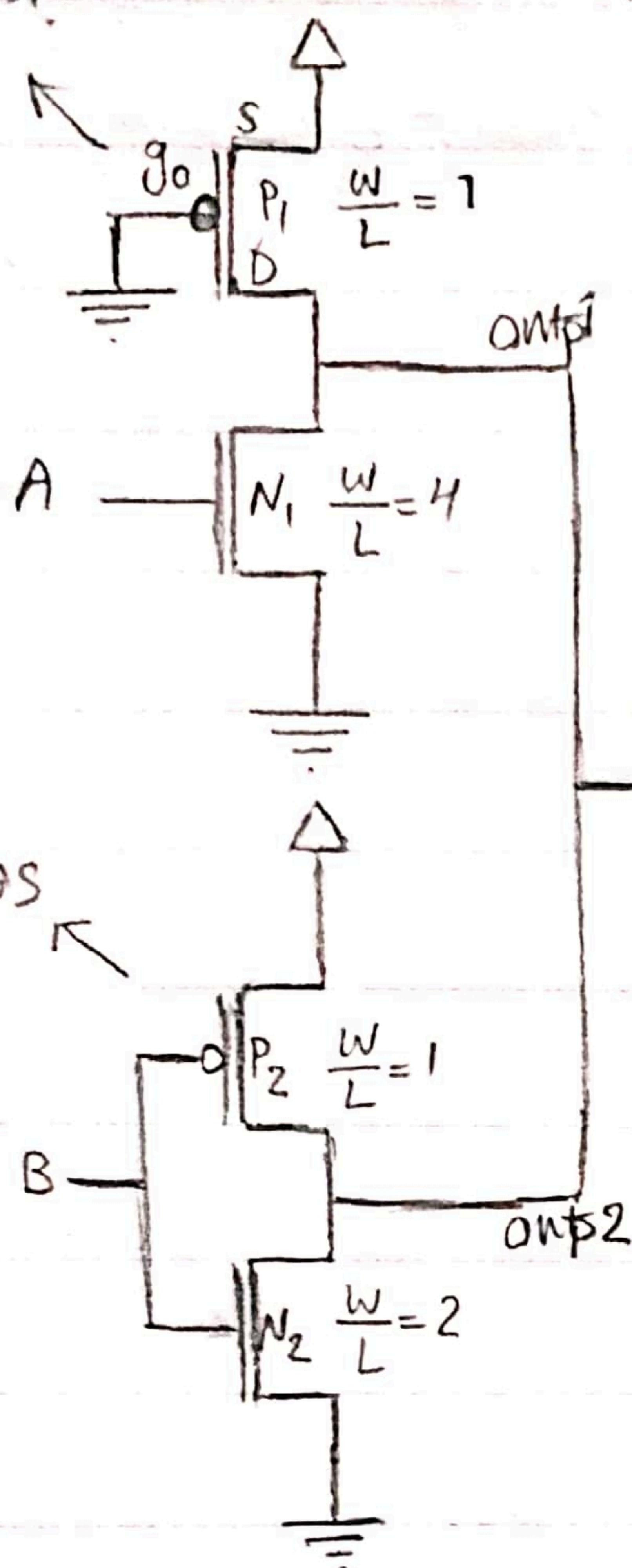


NMOS

$$V_{DD} = 1(V)$$

$$V_{Tn} = |V_{Tp}| = 0.26$$

⑦



: Subar

$$A=0, B=0 \quad \text{State 1}$$

$$A=0, B=1 \quad \text{State 2}$$

$$A=1, B=0 \quad \text{State 3}$$

$$A=1, B=1 \quad \text{State 4}$$

$$B=0 \rightarrow \text{outp}_2 = V_{DD} \quad \left. \vphantom{B=0} \right\} \rightarrow \text{CMOS}$$

$$B=V_{DD} \rightarrow \text{outp}_2 = 0(V)$$

$$A=0 \rightarrow \text{NMOS : off} \rightarrow V_{\max_{\text{outp}}} = V_{DD} - V_t$$

$$\text{out}_1 = V_{DD} - V_t$$

$$A=1 \rightarrow \text{NMOS : ON} \rightarrow V_{\text{outp}} = V_{\min}$$

$$I_{DD}(\text{sat}) = I_{Dn}(\text{triode})$$

$$I_{DP}(\text{sat}) = \frac{1}{2} K'_P \left(\frac{W}{L} \right)_P (\overbrace{\widetilde{V_{GS_P}} - V_t}^{V_{DD} - V_{outP}})^2 \quad (1)$$

$$I_{Dn}(\text{triode}) = K'_n \left(\frac{W}{L} \right)_n \left[(\overbrace{\widetilde{V_{GS_n}} - V_t}^{V_{DD}}) \overbrace{\widetilde{V_{DS_n}}}^{V_{outP}} - \frac{V_{DS_n}^2}{2} \right] \quad (2)$$

$$(1), (2) \Rightarrow V_{min} = V_{outP}$$

$$\text{State 1: } B=0 \rightarrow \text{outP}_2 = V_{DD}$$

$$A=0 \rightarrow \text{outP}_1 = V_{DD} - V_t$$

$$[P_1 \& P_2 \Rightarrow \text{ON}, N_1 \& N_2 \Rightarrow \text{off}] \Rightarrow \text{outP} = \overline{V_{DD} = 1(V)}$$

$$V_{outP} = V_{outP_1} + V_{outP_2} = 2V_{DD} - V_t$$

$$\text{State 2: } B=1 \rightarrow \text{outP}_2 = 0$$

$$A=0 \rightarrow \text{outP}_1 = V_{DD} - V_t$$

$$V_{outP} = V_{outP_1} + V_{outP_2} = 0 + V_{DD} - V_t = V_{DD} - V_t$$

$$[P_1 \& N_2 \Rightarrow \text{ON}, P_2 \& N_1 \Rightarrow \text{off}] \Rightarrow \text{outP} = \frac{V_{DD}}{2} + 0 = \underline{0.5(V)}$$

$$\text{State 3: } B=0 \rightarrow \text{outP}_2 = V_{DD}$$

$$A=1 \rightarrow \text{outP}_1 = V_{min}$$

$$V_{outP} = V_{outP_1} + V_{outP_2} = V_{DD} + V_{min}$$

$$[P_1 \& P_2 \& N_1 \Rightarrow \text{ON}, N_2 \Rightarrow \text{off}] \Rightarrow \text{outP} = \frac{V_{DD}}{2} + \left(\frac{V_{DD}}{2} - V_{Tn} \right) = \underline{0.74(V)}$$

$$\text{State 4: } B=1 \rightarrow \text{outP}_2 = 0$$


$$A=1 \rightarrow \text{outP}_1 = V_{min}$$

$$V_{outP} = V_{outP_1} + V_{outP_2} = 0 + V_{min} = V_{min}$$

$$[P_1 \& N_1 \& N_2 \Rightarrow \text{ON}, P_2 \Rightarrow \text{off}] \Rightarrow \text{outP} = \left(\frac{V_{DD}}{2} - V_{Tn} \right) + 0 = \underline{0.24(V)}$$

$$K'_n = 200 \text{ } (\mu\text{A}/\text{V}^2)$$

(2)

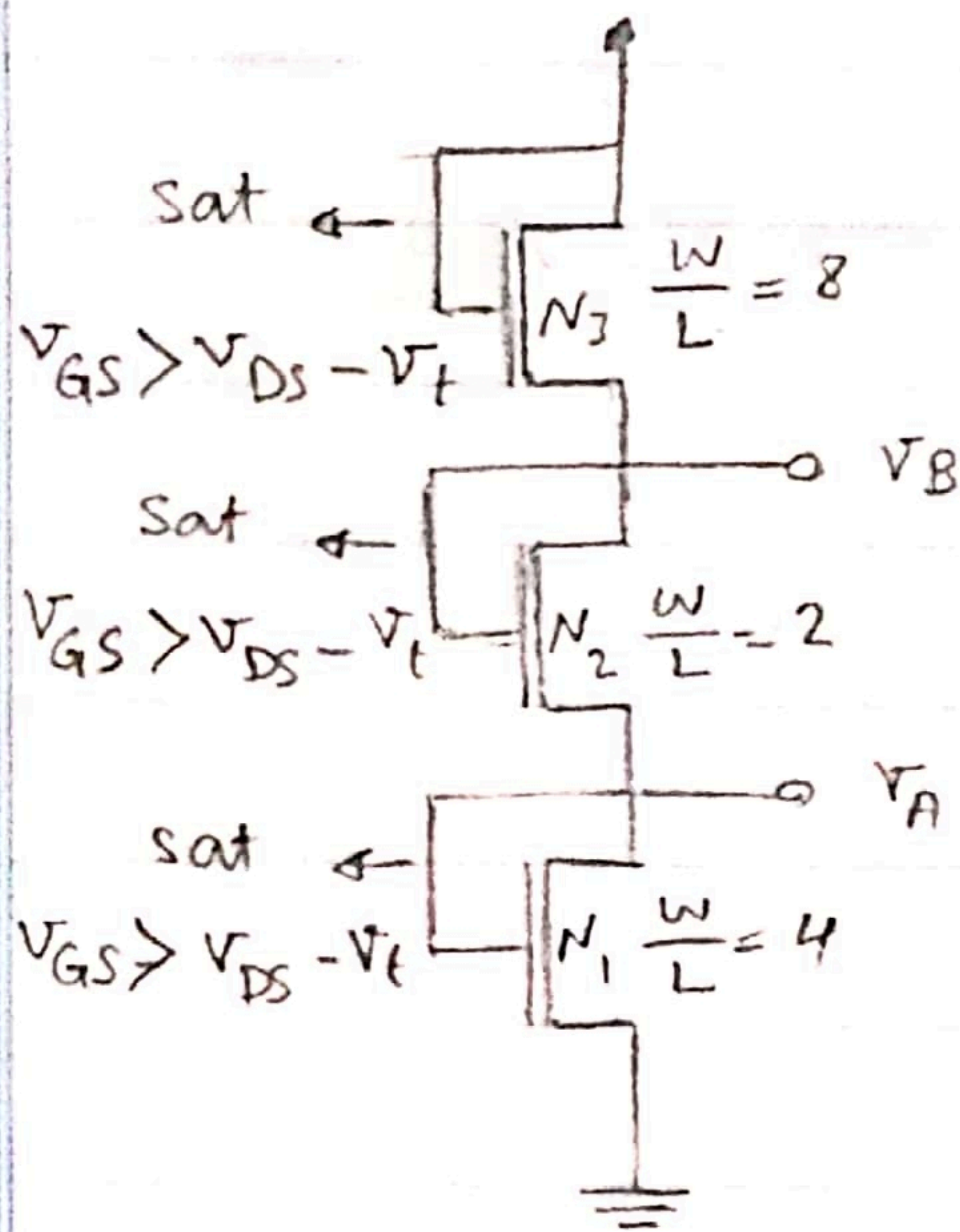

$$V_B = V_{DD} - V_t = 1 - V_t$$

$$V_A = V_B - V_t = 1 - 2V_t$$

$$I_{D_n}(\text{sat}) = \frac{1}{2} K'_n \left(\frac{W}{L} \right) (V_{GS} - V_t)^2$$

$$I_{D_{n_1}}(\text{sat}) = \frac{1}{2} \times 200 \times 10^{-6} \times 8 \times (1 - V_B - V_t)^2 = 0$$

$$I_{D_{n_2}}(\text{sat}) = \frac{1}{2} \times 200 \times 10^{-6} \times 2 \times (V_B - V_A - V_t)^2 = 0$$

$$I_{D_{n_3}}(\text{sat}) = \frac{1}{2} \times 200 \times 10^{-6} \times 4 \times (\overbrace{V_A - V_t}^{1 - 3V_t})^2 =$$

$$I_D = 0.4 \times 10^{-3} \times (1 + 9V_t^2 - 6V_t) = 0.4 + 3.6V_t^2 - 2.4V_t$$

$$V_{GD} = 0 \Rightarrow V_{GS} = V_{DS} \rightarrow \text{sat}$$

$$I = \frac{V}{R} \Rightarrow V \propto \frac{W}{L} \text{ and } I \propto \frac{W}{L} \Rightarrow \text{استنتج، } \frac{W}{L} \propto R$$

$$\rightarrow R_{N1} = R_{N2} = R_{N3} \rightarrow V_A = \frac{2V_{DD}}{3} \text{ and } V_B = \frac{V_{DD}}{3} \rightarrow V_A = \frac{2}{3} \text{ and } V_B = \frac{1}{3}$$

$$K_n = 200 \mu \rightarrow I_{N_1} = I_{N_2} = I_{N_3} = K_n [V_{GS} - V_{TN}]^2$$

$$= 200 \mu \left[\frac{1}{3} - 0.26 \right]^2 = 7.075 \times 10^{-6}$$